



SCHÉMATISATION D'UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TP

CLASSE :

NOM :


Entraînez vous à modéliser des circuits électriques sur :

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/electricite/schematisation_circuits.htm

Complétez ensuite cette fiche.

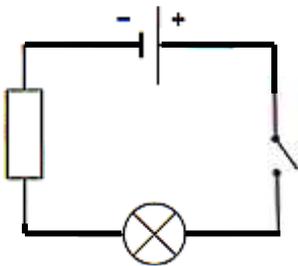1. RÉALISATION D'UN CIRCUIT SIMPLE À PARTIR D'UN SCHÉMA :

Observez le schéma et dessinez le circuit correspondant dans le cadre.



2. RÉALISATION D'UN SCHÉMA À PARTIR D'UN CIRCUIT SIMPLE :

Observez les circuits suivants et réalisez les schémas correspondants dans chaque cadre.

